

Design a Gain Stage with the following specs

Spec.			
DC Gain	6 dB	Power Consumption	2.5 mW
BW	≥ 15 GHz	Reference Current	200 uA

$$P_{\text{cons}} = V_{\text{DD}} I_{\text{SS}} \leq 2.5 \text{ mW} \rightarrow I_{\text{SS}} \leq 2 \text{ mA}$$





$$\text{GBW} = \frac{g_{m1}}{2\pi C_L} \geq 2 * 15 \text{ GHz} \rightarrow g_{m1} \geq 4.71 \text{ mS} \rightarrow g_{m1} = 10 \text{ mS} \rightarrow \frac{g_{m1}}{I_D} = 10$$

$$V_{\text{OUT,CM}} = 0.7 \text{ V} \rightarrow R_D = 500 \Omega$$

$$A_v = g_{m1} R_{\text{out}} = 2 \rightarrow R_{\text{out}} = 200 \Omega \rightarrow r_{o1} = 335 \Omega \rightarrow \frac{g_{m1}}{g_{ds}} \geq 3.35$$

$$L_1 = 60 \text{ nm}, V_{\text{GS1}} = 499.3 \text{ mV}, W_1 = 6.828 \text{ um}$$
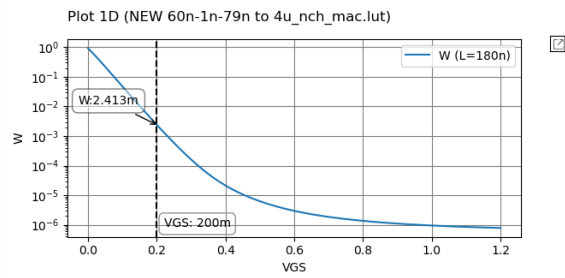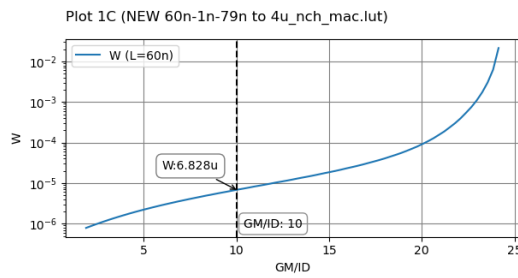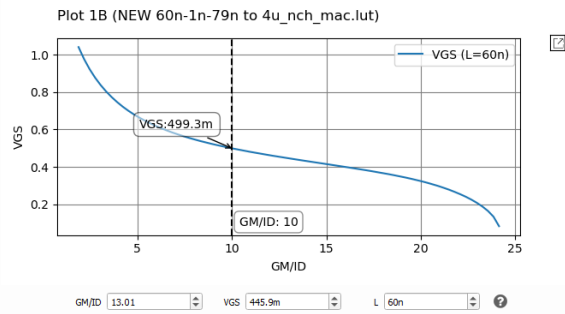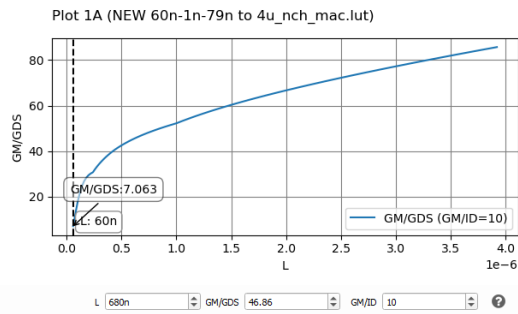
$$\text{Assume } L_2 = 180 \text{ nm} \rightarrow V_{\text{DS2}} = 200 \text{ mV} \rightarrow V_{\text{GS2}} = 200 \text{ mV} \rightarrow W_2 = 2.413 \text{ mm}$$



Simulations Results

