

Required: Design a Common Source Amplifier that meets the following specs.

Spec.	
DC Gain	12 dB
BW	≥ 3 GHz
Power Consumption	≤ 2 mW
Cap Load	50 fF

$$P_{\text{cons}} = V_{\text{DD}} I_D \leq 2 \text{ mW} \rightarrow I_D \leq 1.6 \text{ mA}$$




$$\text{GBW} = \frac{g_m}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 4 * 3 \text{ GHz} \rightarrow g_m \geq 3.8 \text{ mS} \rightarrow \frac{g_m}{I_D} \geq 2.375$$

$$\frac{g_m}{I_D} = 10 \rightarrow g_m = 16 \text{ mS}$$

$$A_v = g_m R_{\text{out}} = 4 \rightarrow R_{\text{out}} = 250 \Omega \rightarrow R_D = 1.2 R_{\text{out}} = 300 \Omega \rightarrow r_o = 1500 \Omega$$


$$\frac{g_m}{g_{\text{ds}}} \geq 24$$
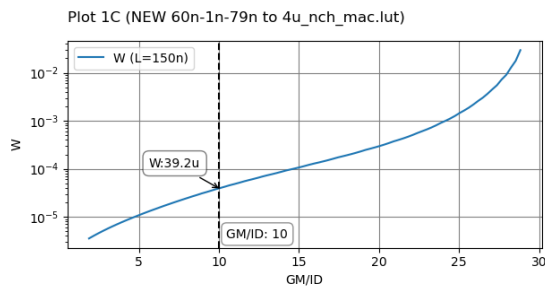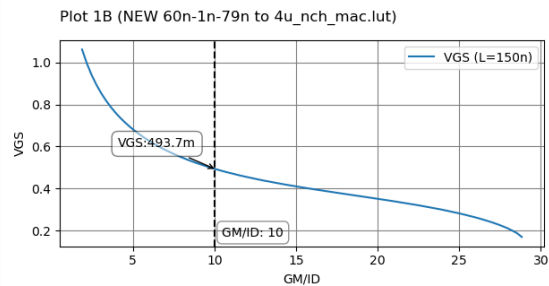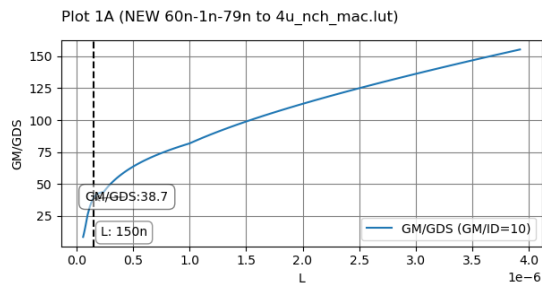
$$L = 150 \text{ nm} \rightarrow V_{\text{GS}} = 493.7 \text{ mV} \rightarrow W = 39.2 \text{ um}$$



Simulations

1. DC Operation Points

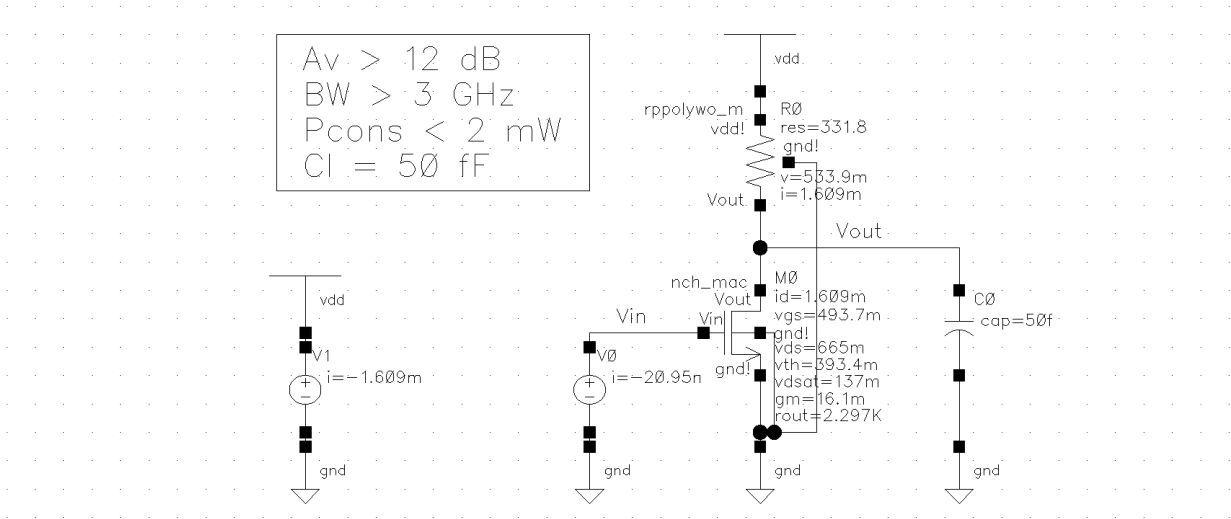

2. AC Analysis

