

Design a Common Source Amplifier meets the following specs use PMOS input trans.

Spec.	
DC Gain	10 dB
BW	≥ 3 GHz
Power Consumption	≤ 1.2 mW
Cap Load	50 fF

$$P_{\text{cons}} = V_{DD} I_D \leq 1 \text{ mW} \rightarrow I_D \leq 1 \text{ mA}$$




$$GBW = \frac{g_m}{2\pi C_{\text{out}}} \geq 3.2 * 3 \text{ GHz} \rightarrow g_m \geq 3.02 \text{ mS}$$

$$\text{Assume } V_{\text{out}} = \frac{V_{DD}}{2} = 0.6 \text{ V} \rightarrow R_D = \frac{0.6}{1 \text{ mA}} = 600 \Omega \rightarrow R_{\text{out}} = 0.9 R_D = 540 \Omega$$

$$A_v = g_m R_{\text{out}} = 3.2 \rightarrow g_m = 6 \text{ mS} \rightarrow \frac{g_m}{I_D} = 6$$


$$R_{\text{out}} = \frac{R_D \cdot r_o}{R_D + r_o} = 540 \rightarrow r_o \geq 5400 \Omega \rightarrow \frac{g_m}{g_{ds}} \geq 32.4$$
   
$$L = 420 \text{ nm}, V_{GS} = 605.8 \text{ mV}, W = 75.21 \text{ um}$$



Simulations Results

- DC Operating Points

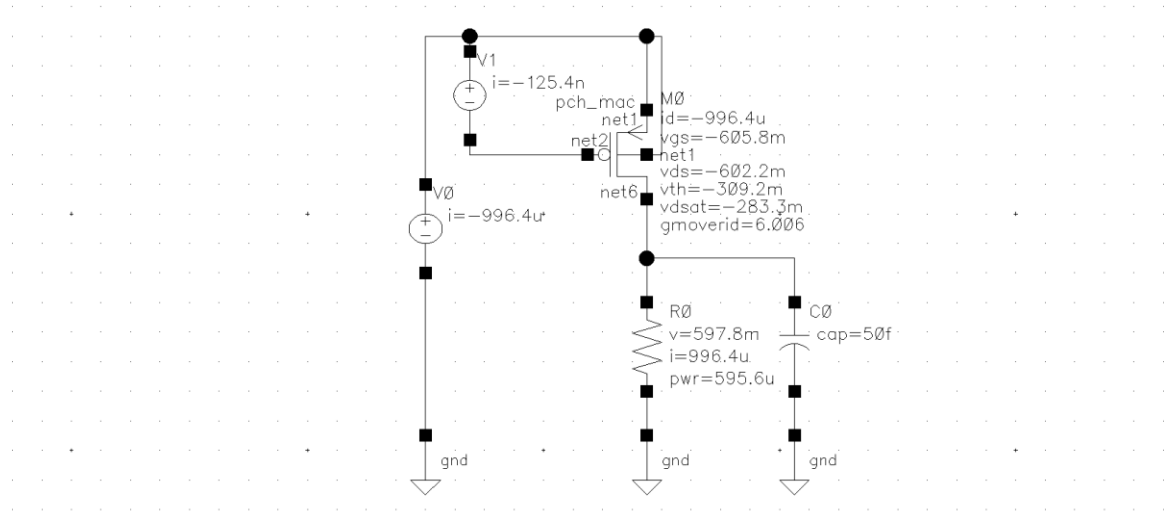

- AC Analysis

